

Q1)

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14)$$

converting into SOM form :


$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 4, 7, 11, 15)$$

Here A, C, D are select lines while B is the input.

∴ 8x1 MUX can be used

	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
B'	0	①	②	3	④	5	6	⑦
B	8	9	10	⑪	12	13	14	⑮
	0	B'	B'	B	B'	0	0	1

∴ circuit :

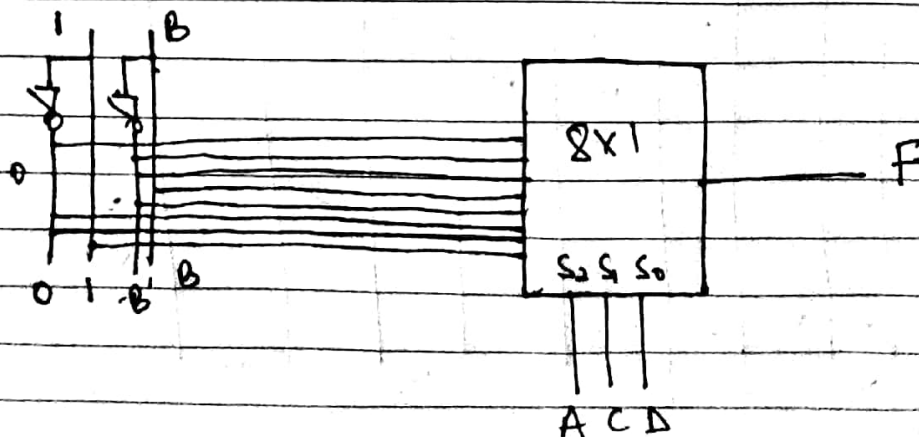

Q2)

a)

X	Y	X	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	1	1	Q_t
1	0	0	Q'_t
1	1	1	1

ch. table:

X	Y	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

YQ

YQ	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	1	1

$\Rightarrow Q_{t+1} = \overline{X}Q'_t + YQ$

b)

Q_t	Q_{t+1}	X	Y
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	0
1	1	X	1

← Excitation table

Ans.

Q3) $F = \sum m(0, 1, 9, 15, 24, 29, 30)$

$d = \sum d(8, 11, 31)$



	a	b	c
0 - 00000	0 ✓	0, 1 [1] ✓	0, 1, d8, 9 [1, 8]
1 - 00001	1 ✓	0, 2 [8] ✓	
d8 - 01000	d8 ✓	1, 9 [8] ✓	
9 - 01001	9 ✓	d8, 9 [1] ✓	
d11 - 01010	24 ✓	8, 24 [16]	
15 - 01111	d11 ✓	9, 11 [2] ..	
24 - 11000	15 ✓	15, 11 [4]	
29 - 11101	29 ✓	15, 31 [16]	
30 - 11110	30 ✓	29, 31 [2]	
d31 - 11111	d31 ✓	30, 31 [1]	

	0	1	d8	9	d11	15	24	29	30	d31
8, 24 [16]			✓				✓			
9, d11 [2]				✓	✓					1
d11, 15 [4]					✓	✓				✓
15, d31 [16]						✓				✓
29, d31 [2]								✓		✓
30, d31 [2]									✓	✓
0, 1, d8, 9 [1, 8] ✓	✓	✓	✓	✓						
	X	X					X	X	X	

↓ prime essential

$$\begin{array}{r}
 \text{8, 24} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \Rightarrow BC'D'E'
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 \text{29, 31} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & - & 1 \end{array} \Rightarrow ABCE
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{30, 31} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & - \end{array} \Rightarrow ABCD
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{0, 1, 8, 9} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & - & 0 & 0 & - \end{array} \Rightarrow A'C'D'
 \end{array}$$

$$\therefore \underline{\underline{SOP \Rightarrow F = BC'D'E' + ABCE + ABCD + A'C'D'}}$$

Q4)

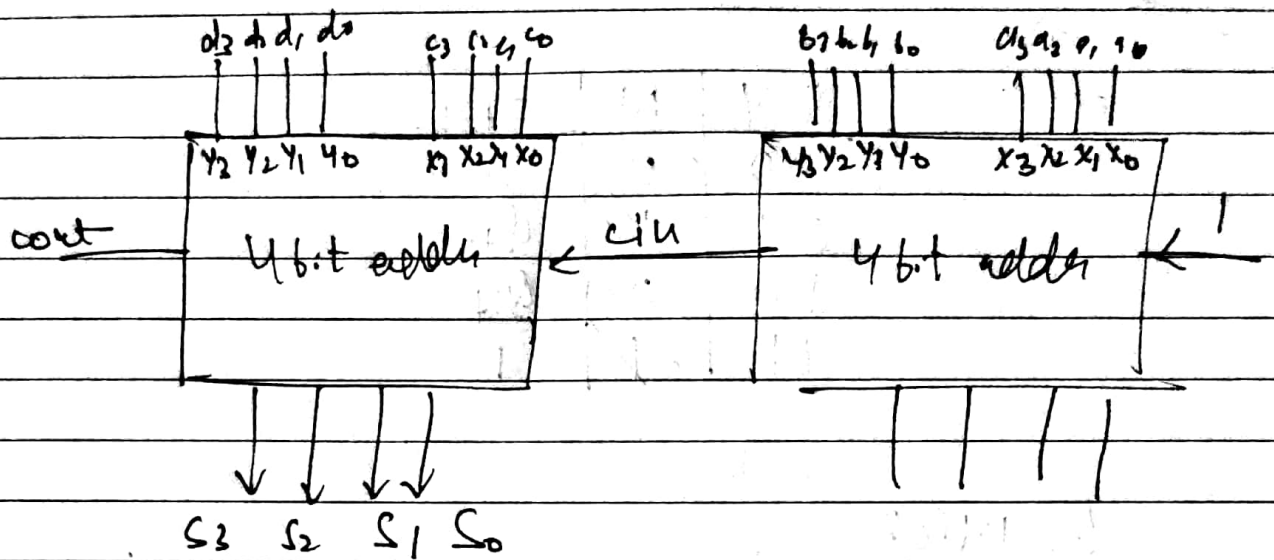

ans.